# 零死角玩转STM32—M4系列





淘宝: firestm32.taobao.com

论坛: www.chuxue123.com



扫描进入淘宝店铺

# 主讲内容



 01
 硬件设计

 01
 实验设计


参考资料:《零死角玩转STM32》


"ADC—电压采集"章节
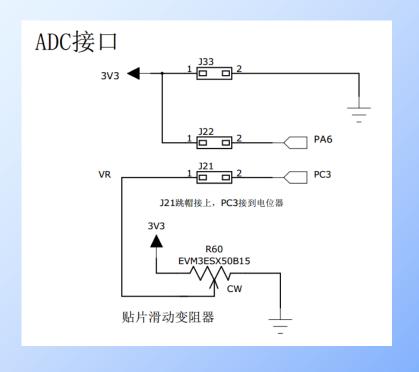
## 硬件设计



- 1-PA4、PA6、PC3 3路纯净的ADC接口
- 2-其他ADC的IO已经被用在其他地方,不能使用



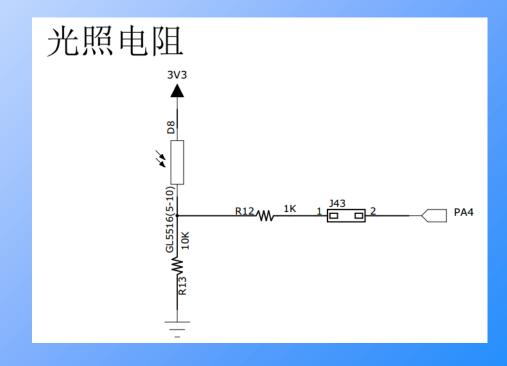

# 实验设计



- 1-独立模式-单通道-中断(不使用DMA)
- 2-独立模式-单通道-DMA
- 3-独立模式-多通道-DMA
- 4-三重模式-单通道-交替采集
- 5-双重模式-多通道-规则同步



#### 独立模式-单通道-中断(不使用DMA)

- 1-初始化ADC的GPIO(单通道配置一个即可)
- 2-配置ADC初始化结构体
- 3-配置通道的转换顺序、配置中断、打开ADC、触发

ADC开始转换

4-编写main函数,中断服务函数



## 独立模式-单通道-中断(不使用DMA)



#### 独立模式-单通道-使用DMA

- 1-初始化ADC的GPIO(多通道配置多个GPIO)
- 2-配置ADC初始化结构体、DMA初始化结构体
- 3-配置通道的转换顺序、使能DMA请求、使能DMA、
- 打开ADC、触发ADC开始转换
- 4-编写main函数



# 独立模式-单通道-使用DMA



#### 独立模式-多通道-使用DMA

- 1-初始化ADC的GPIO(多通道配置多个GPIO)
- 2-配置ADC初始化结构体、DMA初始化结构体
- 3-配置通道的转换顺序、使能DMA请求、使能DMA、

打开ADC、触发ADC开始转换

4-编写main函数



### 独立模式-多通道-使用DMA




#### 三重模式-单通道-交替采集

- 1-初始化ADC的GPIO(单通道配置一个即可)
- 2-配置ADC初始化结构体(三个ADC都要配置)
- 3-配置通道的转换顺序、配置DMA(是否三个ADC都
- 要配置?)、触发ADC开始转换(主ADC触发即可)
- 4-编写main函数



#### 三重模式-单通道连续转换-使用DMA

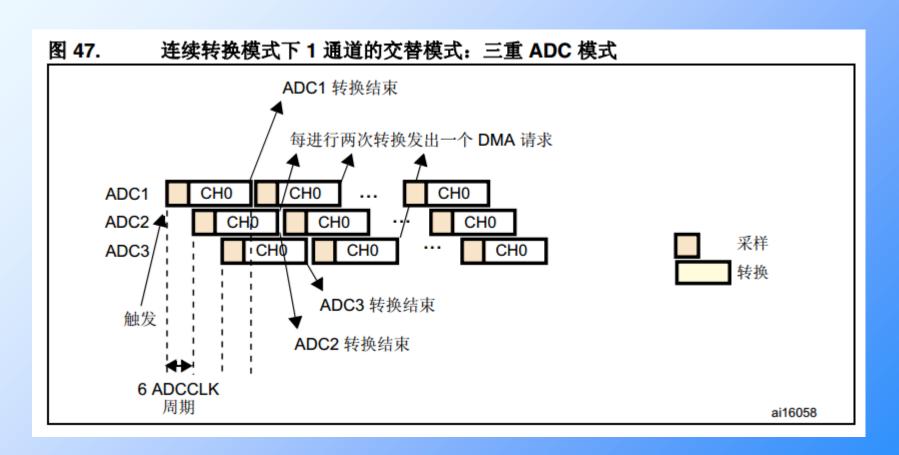



#### 双重模式-多通道-规则同步

- 1-初始化ADC的GPIO(多单通道)
- 2-配置ADC初始化结构体(两个ADC都要配置)
- 3-配置通道的转换顺序、配置DMA(是否三个ADC的
- DMA都要配置? )、触发ADC开始转换(主ADC触

#### 发即可)

4-编写main函数

# 零死角玩转STM32—M4系列





论坛: www.chuxue123.com

淘宝: firestm32.taobao.com



扫描进入淘宝店铺